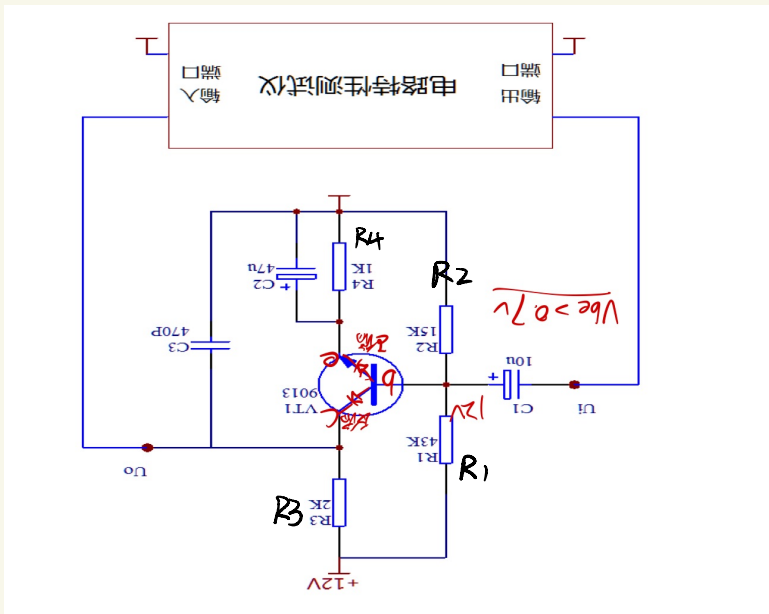




5kHz 下

- | | | | |
|-----------|----|--|-----------------------------|
| ① R_1 断 | 输出 | | 均 |
| ② R_1 短 | 输出 | | |
| ③ R_2 断 | 输出 | | 无 |
| ④ R_2 短 | 输出 | | |
| ⑤ R_3 断 | 输出 | | 交
流 |
| ⑥ R_3 短 | 输出 | | |
| ⑦ R_4 断 | 输出 | | |
| ⑧ R_4 短 | 输出 | | |
| ⑨ C_1 开 | 输出 | | (静态工作点, 无交流) |
| ⑩ C_2 开 | 输出 | | |
| ⑪ C_3 开 | 输出 | | 几乎无变化
($f_H \uparrow$) |

$11.3V \rightarrow R_1$ 短
 $7.44V \rightarrow C_2$ 开
 $7.36V \rightarrow C_1$ 开
 $4.24V \rightarrow R_2$ 断
 $300mV \rightarrow R_3$ 断
 接近 0 $\rightarrow R_4$ 短
 有交流 $\rightarrow C_3$ 开

直流为: $12V$
 $\left\{ \begin{array}{l} R_1 \text{ 断} \\ R_2 \text{ 短} \\ R_3 \text{ 短} \\ R_4 \text{ 断} \end{array} \right.$